

# Lecția 4:

## Proiectarea circuitelor logice

G Ștefănescu — Universitatea București

Arhitectura sistemelor de calcul, Sem.1

Octombrie 2016—Februarie 2017

După: D. Patterson and J. Hennessy, Computer Organisation and Design



# Proiectarea circuitelor logice

## Cuprins:

- *Porti, tabele de adevar, ecuatii logice*
- Logica combinationala
- Ceas
- Elemente de memorie
- Masini de stari finite
- Concluzii, diverse, etc.



# Circuite digitale

## Circuite digitale:

- Calculatoarele moderne sunt *digitale* (nu analogice).
- Ele folosesc sistemul binar pentru că se potrivește cu modelul abstract din electronică:  
  
*1* (ori *true*) pentru semnal activat și *0* (ori *false*) pentru semnal dezactivat.
- Proiectarea logică are 2 nivele: proiectarea de *circuite combinaționale* (fără memorie) și proiectarea de *circuite secvențiale* (cu memorie).

# Tabele de adevar

## Tabele de adevar:

- O *funcție logică* poate fi definită *semantic* (i.e., prin valori).
- Spre exemplu, fie  $f : (A, B, C) \mapsto (D, E, F)$  definită “verbal” astfel:
  - $D$  este 1 când cel puțin un argument este 1;
  - $E$  este 1 când exact două argumente sunt 1;
  - $F$  este 1 când toate argumentele sunt 1.
- In tabelul alăturat este definită *tabela de adevăr* pentru  $f$ .
- In stânga avem toate combinațiile 0/1 pentru  $A, B, C$ ; în dreapta sunt valorile rezultate pentru  $D, E, F$ .

$A$	$B$	$C$	$D$	$E$	$F$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1



# Ecuatii logice; algebra Boole

## Ecuatii logice:

- O *funcție logică* poate fi definită și *sintactic* (i.e., prin relații între variabile).
- Folosim următoarele operații de bază (numite *negație*, *disjuncție / sumă logică*, și *conjuncție / produs logic*):
  - *NOT* (notat ca în  $\bar{A}$ ):  $\bar{A}$  este 1 când  $A$  este 0, altfel 0.
  - *OR* (notat “+”):  $A + B$  este 1 când  $A$  ori  $B$  este 1, altfel 0.
  - *AND* (notat “.”):  $A \cdot B$  este 1 când  $A$  și  $B$  sunt 1, altfel 0.
- Putem specifica funcția de mai sus cu *ecuații logice* astfel:

$$D = A + B + C$$

$$E = (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} \cdot B \cdot C)$$

$$F = A \cdot B \cdot C$$



# Ecuatii logice; algebra Boole


**Algebra Boole:** Identități utile, definind *algebra Boole*:

- Legile *identităților*:  $A + 0 = A$ ;  $A \cdot 1 = A$ ;
- Legile lui *0/1*:  $A + 1 = 1$ ;  $A \cdot 0 = 0$ ;
- Legile de *comutativitate*:  $A + B = B + A$ ;  $A \cdot B = B \cdot A$ ;
- Legile de *asociativitate*:  $(A + B) + C = A + (B + C)$ ;  
 $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ ;
- Legile de *distributivitate*:  $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$ ;  
 $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$ ;
- Legile de *complementaritate*:  $A + \bar{A} = 1$ ;  $A \cdot \bar{A} = 0$ .

*Nota: Ecuatiile din pagina anterioara au folosit implicit astfel de reguli, spre exemplu omitand unele paranteze.*

 
## Porti:

- Blocurile logice se construiesc din *porți* (engl. *gates*) care implementează operațiile de bază *AND*, *OR*, și *NOT*.
- Convenție: *Desenul standard* pentru *AND*, *OR*, și *NOT* este



Argumentele vin din stânga, iar rezultatul este în dreapta.

 - Un exemplu de implementare pentru  $\overline{\overline{A} + B}$  este



În dreapta este un desen echivalent în care desenul *negației* este simplificat.



# Universalitate

**Universalitate:** Avem următorul rezultat teoretic de universalitate:

*Teoremă: Toate funcțiile boolene (de tipul  $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ) pot fi construite cu operațiile de bază cu desene ca mai sus.*

O posibila demonstrație se poate obține folosind forma normală “pe doua nivele”, introdusă mai jos.

*Observatii:*


- *Numarul de operatii de baza poate fi micșorat daca se combina NOT cu AND si OR.*
- *Exemple: Operatiile NAND si NOR sunt universale, unde  $NAND(A, B) = \overline{A \cdot B}$  si  $NOR(A, B) = \overline{A + B}$ .*



# Reprezentare textuala a retelelor
 
## Operatii cu retele (ori circuite):


- Operatiile de bază sunt *juxtapunerea* “ $\star$ ”, *compunerea* “ $\cdot$ ” și *feedback-ul* “ $\uparrow$ ”.
- Ele au următoarea interpretare:




$$f : 3 \rightarrow 1$$




$$g : 2 \rightarrow 3$$

 

$$f \star g : 5 \rightarrow 4$$

 

$$g \cdot f : 2 \rightarrow 1$$

 

$$g \uparrow^1 : 1 \rightarrow 2$$







# ..Reprezentare textuala a retelelor

## Reprezentarea relatiilor finite:

- Se poate demonstra că orice relație finită se obține cu juxta-punere și compunere din niște relații elementare:

*identități*  $l_a : a \rightarrow a$ , *transpoziții*  ${}^aX^b : a + b \rightarrow b + a$ ,  
*ramificări*  $\wedge_k^a : a \rightarrow ka$ , și *idenitificări*  $\vee_a^k : ka \rightarrow a$ .

      - În desen sunt ilustrate  $l_4$ ,  ${}^2X^1$ ,  $\wedge^3 =_{\text{def}} \wedge_2^3$ ,  $\perp^3 =_{\text{def}} \wedge_0^3$ ,  $\vee_2 =_{\text{def}} \vee_2^2$ ,  $\top_2 =_{\text{def}} \vee_2^0$





## ..Reprezentare textuala a retelelor

**Expresii:** *Expresiile de rețele* se obțin astfel:

- ca elemente de plecare se folosesc *variabile*  $x : a \rightarrow b$  și *relații finite*  $f : a \rightarrow b$ ;
- se aplica operațiile de *juxtapunere*, *compunere*, și *feedback*.

Exemplu:

- Desenul anterior (pentru  $\overline{\overline{A} + B}$ ) se reprezintă cu expresia  $(NOT \star I_1) \cdot OR \cdot NOT$ .

# Algebra de retele

- Algebra **BNA** (Basic Network Algebra) este dată de ecuațiile:

I. Axiome fara feedback

$$B1 \quad f \star (g \star h) = (f \star g) \star h$$

$$B2 \quad l_0 \star f = f = f \star l_0$$

$$B3 \quad f \cdot (g \cdot h) = (f \cdot g) \cdot h$$

$$B4 \quad l_a \cdot f = f = f \cdot l_b$$

$$B5 \quad (f \star f') \cdot (g \star g') = (f \cdot g) \star (f' \cdot g')$$

$$B6 \quad l_a \star l_b = l_{a+b}$$

$$B7 \quad a \times^b \cdot b \times^a = l_{a+b}$$

$$B8 \quad a \times^{b+c} = (a \times^b \star l_c) \cdot (l_b \star a \times^c)$$

$$B9 \quad (f \star g) \cdot c \times^d = a \times^b \cdot (g \star f) \\ \text{pentru } f : a \rightarrow c, \quad g : b \rightarrow d$$

II. Axiome pentru feedback

$$R1 \quad f \cdot (g \uparrow^c) \cdot h = ((f \star l_c) \cdot g \cdot (h \star l_c)) \uparrow^c$$

$$R2 \quad f \star g \uparrow^c = (f \star g) \uparrow^c$$

$$R3 \quad (f \cdot (l_b \star g)) \uparrow^c = ((l_a \star g) \cdot f) \uparrow^d \\ \text{pentru } f : a + c \rightarrow b + d, \quad g : d \rightarrow c$$

$$R4 \quad f \uparrow^0 = f$$

$$R5 \quad (f \uparrow^b) \uparrow^a = f \uparrow^{a+b}$$

$$R6 \quad l_a \uparrow^a = l_0$$

$$R7 \quad a \times^a \uparrow^a = l_a$$

- Algebra de rețele **NA** (Network Algebra) se obține din BNA cu axiome suplimentare pentru  $\wedge_k, \vee^k$ .

*Nota: Noi nu folosim algebra NA in acest curs, ci doar expresiile de retele (ca o varianta textuala a desenelor).*



# Proiectarea circuitelor logice

## Cuprins:

- Porti, tabele de adevar, ecuatii logice
- *Logica combinationala*
- Ceas
- Elemente de memorie
- Masini de stari finite
- Concluzii, diverse, etc.




# Logica combinatională
 
## Exemple de blocuri logice:

- *Decoder:*

- Tip:  $n \rightarrow 2^n$ ;
- Funcție: Ieșirea  $k$  care are codul binar dat de intrare este 1; restul 0.  
Exemple:  $000 \mapsto Out0$ ,  
 $010 \mapsto Out2$ ,  $101 \mapsto Out5$ , etc.
- Exemplu: *3-to-8 decoder* (în figură).





a. A 3-bit decoder

- *Encoder:* Produce funcția inversă de tip  $2^n \rightarrow n$  care asociază intrării  $k$  codul ei binar.

# ..Logica combinational

## Exemple de blocuri logice (cont.)

- *Multiplexor:*

  

- Se selectează una din intrările  $0, \dots, n - 1$  folosind un selector/control (de lărgime suficient de mare spre a putea codifica toate intrările).
- Exemplul conține un multiplexor cu 2 intrări, i.e.  
$$C = (A \cdot \bar{S}) + (B \cdot S).$$



# ..Logica combinationala

## Exemple de blocuri logice (cont.)

- Un multiplexor general cu  $n$  intrări va folosi un selector cu  $\lceil \log_2 n \rceil$  intrări.

El se poate construi astfel:

1. Se folosește un *decoder* (de tip  $\lceil \log_2 n \rceil \rightarrow n$ ) care generează  $n$  semnale, câte unul pentru fiecare intrare;
2. Se folosesc  $n$  porți *AND* care combină aceste semnale cu intrările multiplexorului;
3. Se folosește o poartă mare *OR*( $n$ ) (sau mai multe mici) pentru a combina ieșirile porților *AND*.

*Formulă*: Notăm  $\phi(m, n) : m \cdot n \rightarrow n \cdot m$  relația  $(i - 1) \cdot n + j \mapsto (j - 1) \cdot m + i$  cu  $i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$ ; formula este

$$(I_n \star \text{Decoder}(n)) \cdot \phi(2, n) \cdot (n \text{ AND}) \cdot \text{OR}(n)$$



## Forme normale:

*Teoremă: Orice funcție logică poate fi reprezentată cu termeni peste 0, 1, AND, OR, NOT folosind o reprezentare pe 2 nivele: fie ca (1) sumă de produse, fie ca (2) produs de sume.*


- Algoritm, pentru (1):
  - Se scrie un produs (monom) pentru fiecare linie din tabela de adevăr unde rezultatul este 1;
  - Dacă argumentul  $X$  este 1 se scrie  $X$  în produs, altfel  $\overline{X}$ .
  - Se face suma produselor astfel obținute.

*Nota: Dacă suma este vidă, rezultatul este zero.*

# PLA
 
## PLA:


- Implementarea bazată pe reprezentarea ca *sumă de produse* se numește *PLA* - *programmable logic array* (*matrice logică programabilă*).
- Un exemplu este în figura alăturată.



# ..PLA
 
## PLA, exemplu:

- Pentru exemplul din fila 4.4, circuitul rezultat cu algoritmul de mai sus este





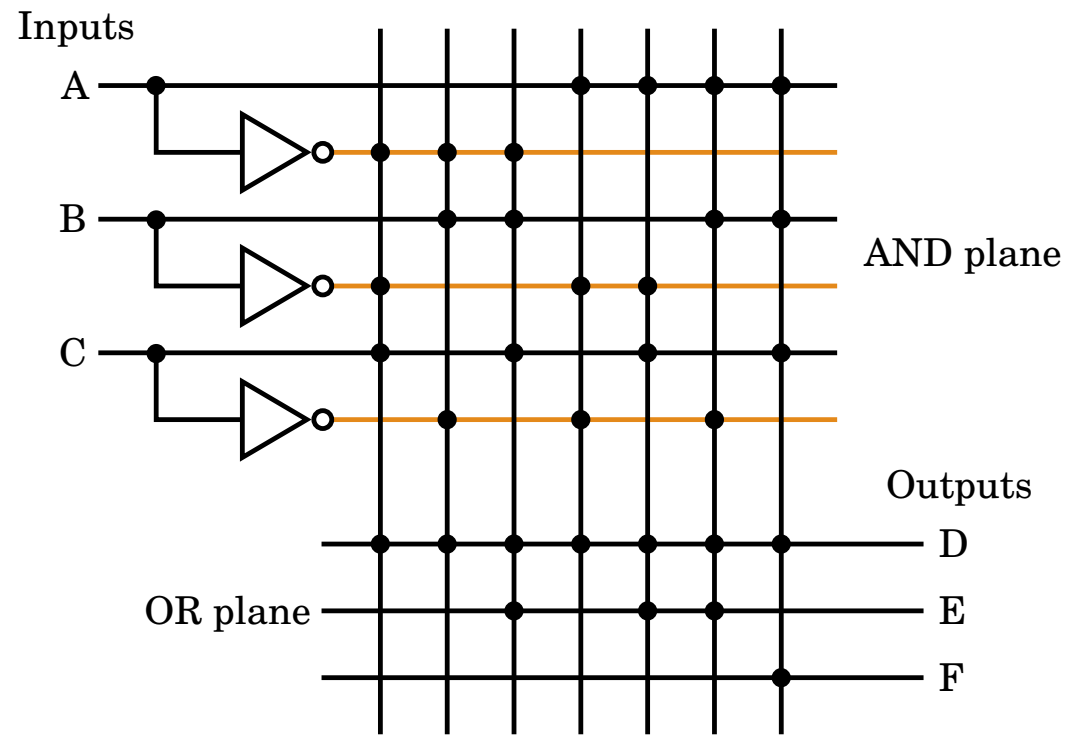
# ..PLA

PLA, exemplu:

- Circuitul poate fi descris și într-un format simplificat



## ROM:

- *ROM-ul* (*read-only memory*) este un alt exemplu de structură logică. Are un set de *valori* care pot fi *citite*; ele sunt fixate când este creat ROM-ul.
- Există și ROM-uri *programabile* (PROM-uri), ori PROM-uri care se pot *șterge* (greu).
- Un ROM cu  $n$  intrări are  $2^n$  *entități adresabile*, fiecare cu lărgimea egală cu numărul de ieșiri.
- ROM-urile pot fi utilizate spre a memora seturi de funcții logice: pentru fiecare combinație de intrări, valoarea returnată este tuplul valorilor funcțiilor logice din set.
- Față de PLA-uri, ROM-urile au în genere mai multe intrări, conținând toate combinațiile de valori.



# Optimizări

## Optimizări:

- In unele contexte, valoarea funcției logice pe o anume intrare este irelevantă (don't care).
- Funcțiile cu astfel de valori se pretează la optimizări.
- Optimizări de mână (pentru exemple mici) se pot face cu *diagrame Karnaugh*.
- Pentru cazurile industriale există pachete performante de optimizare.


# Vectori de elemente logice

## Vectori de elemente logice:


Deseori se folosesc elemente logice similare care operează “în paralel”.

Bus-urile (magistralele) sunt exemple tipice.

 În figură (stânga), avem extensii pe cuvinte de 32 biți, specificate marcând pe arce numărul de repetiții folosit; în dreapta, desenul în extenso.



a. A 32-bit wide 2-to-1 multiplexor

 

b. The 32-bit wide multiplex is actually an array of 32 1-bit multiplexors



# Proiectarea circuitelor logice

## Cuprins:

- Porti, tabele de adevar, ecuatii logice
- Logica combinationala
- *Ceas*
- Elemente de memorie
- Masini de stari finite
- Concluzii, diverse, etc.



**Ceas:** Notăția din programarea uzuală

$$x = x + 2 * x + 1$$

este confuză:

- Simbolul “=” nu este egalitatea matematică, ci o moștenire nefericită! (E.g., nu ne interesează soluțiile ecuației  $x = x + 2 * x + 1$ , anume  $x = -0.5$ .)
- O notație mai adecvată ar fi “:=” (ori “<=”), care reflectă mai exact sensul operației de atribuire: se calculează membrul drept, iar rezultatul se atribuie variabilei din membrul stâng.
- Un mod și mai fidel de reprezentare ar fi


$$x(t+1) = x(t) + 2 * x(t) + 1$$

marcând efectiv diferența de timp.

# ..Ceas
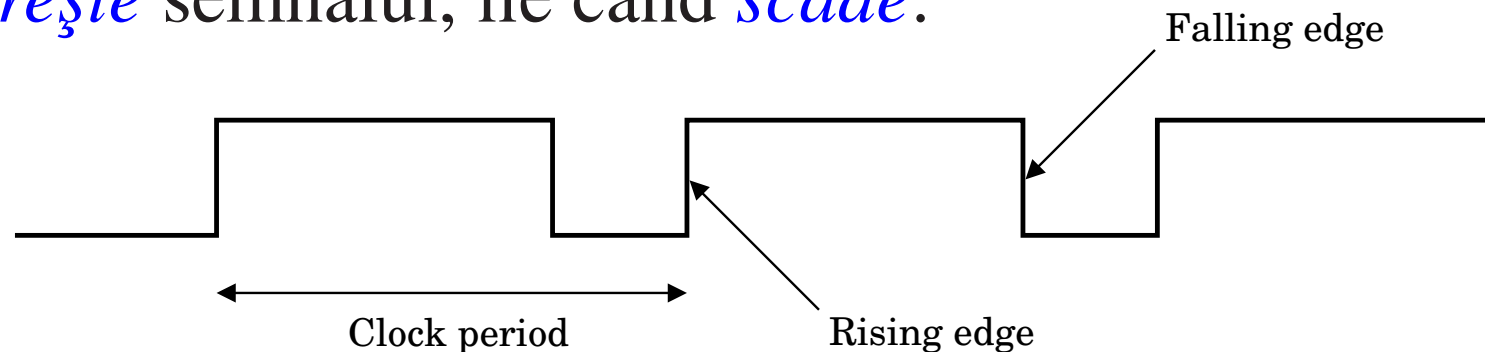
## Ceas:


- Circuitele combinaționale pot calcula expresii de tipul  $x(t) + 2 * x(t) + 1$ .
- Este nevoie de *ceas* pentru a modela complet operația de atribuire, anume asignarea valorii calculate lui  $x$ , dar la momentul ulterior de timp.
- Conform tipului de tehnologie, schimbarea stării se face fie când *crește* semnalul, fie când *scade*:



- Circuitele de acest tip, cu ceas și memorie, se numesc *circuite secvențiale*.
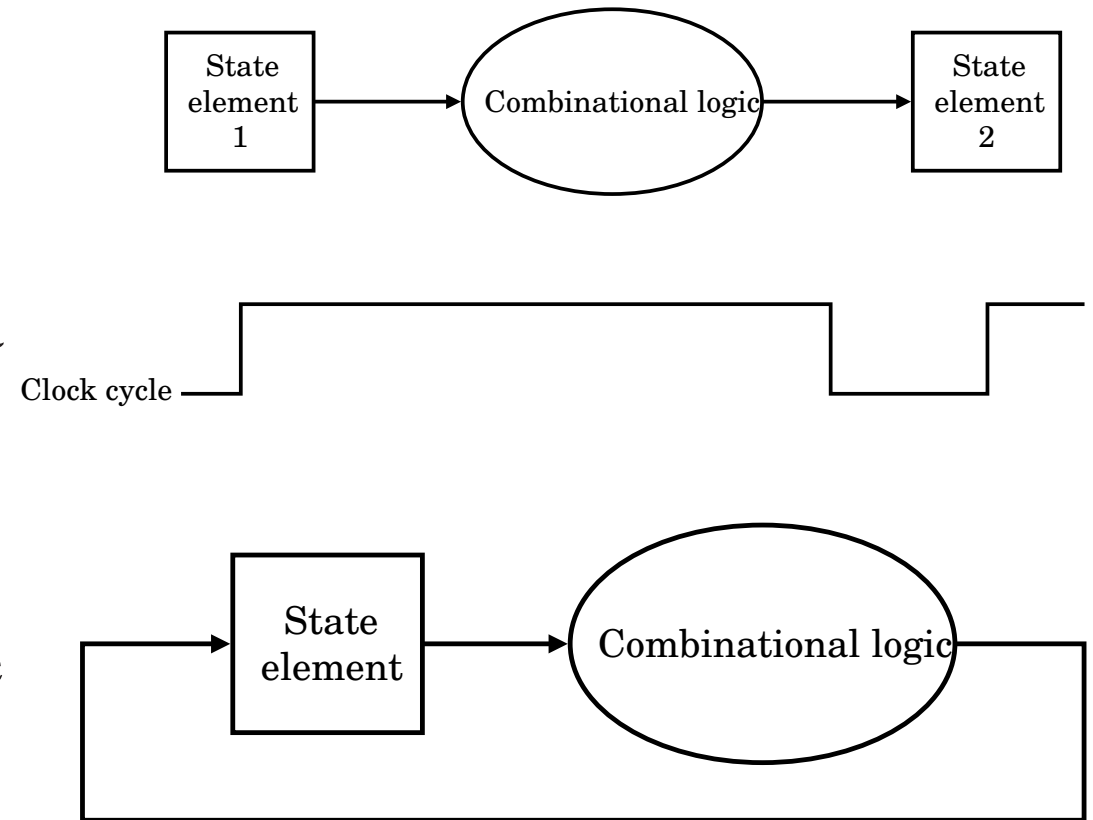
## Ceas:

- Constrângerea de a actualiza starea la același moment de timp conduce la sisteme de calcul *sincrone*.
- Structura de bază a circuitelor secvențiale este ilustrată în desenul de jos.



*Notă: Ciclul de ceas trebuie sa fie suficient de lung pentru a permite completarea calculul combinational; în plus, valorile de intrare trebuie să fie stabile până la actualizarea stării.*



# Proiectarea circuitelor logice

## Cuprins:

- Porti, tabele de adevar, ecuatii logice
- Logica combinationala
- Ceas
- *Elemente de memorie*
- Masini de stari finite
- Concluzii, diverse, etc.

## Elemente de memorie:


- De la simplu la complex, elementele de memorie de bază sunt: *latches* (zăvoare), *flip-flops* (bistabili), *fisiere cu regiștri*, *memorii*.
- In blocurile cu memorie ieșirea depinde de intrare, dar *și de valoarea anterior memorată*.
- Circuitele cu memorie se numesc *secvențiale*.

*Nota: Interesant, ca si in cazul sistemului nervos, starea de “repaus” a memoriei este activa, anume se consuma energie spre a se conserva. Nu este ca in cazul inregistrarilor uzuale (scriere, integistrare pe CD, etc.) unde conservarea continutului nu consuma resurse.*

# S-R latch
 
## S-R latch:

- S-R latch (zăvor cu set-reset) este element de memorie *neblocat* (fără ceas).
- Funcție:  $Q$  devine 1 când este activat  $S$  și 0 când e activat  $R$ ; altfel păstrează valoarea anterioară. [Se ajunge într-o stare inconsistentă (eroare) dacă  $R, S$  se activează simultan.]
- Funcționare (valoarea anterioară este memorată în perechea complementară  $Q, \bar{Q}$ ):
  - Dacă ieșirea  $Q$  este 1 și intrările  $R, S$  sunt 0, atunci perechea  $Q, \bar{Q}$  își întreține valorile prin conexiunile încrucișate. Analog când  $Q$  este 0.
  - Dacă  $S$  este activat (devine 1),  $\bar{Q}$  devine 0 forțând  $Q$  să devină 1. Dacă  $R$  este activat,  $Q$  devine direct 0.





# Latch-uri si flip-flops-uri

---



## Latches si flip-flops:

- Spre deosebire de S-R latch-uri, elementele de acum *au intrare de ceas*: schimbarea stării depinde de declanșarea ceasului.
- La latch-uri cu ceas, schimbarea se face *când se schimbă intrarea și este activat ceasul*. La flip-flops-uri, schimbarea stării se face *pe frontul semnalului de ceas*. Deoarece folosim această ultimă tehnologie de ceas, avem nevoie doar de flip-flops-uri.
- Deseori flip-flops-urile se crează din latch-uri.
- Sunt multe tipuri de latch-uri si flip-flops-uri; noi folosim *D-latch-uri* si *D-flip-flops*.

# ..Latch-uri si flip-flops-uri
  
## D-Latches:

- Un *D-latch* memorează valoarea unui semnal de intrare în memoria internă.
- Are 2 intrări  $D$  (pentru date) și  $C$  (pentru ceas) și 2 ieșiri, anume o pereche complementară  $Q, \bar{Q}$ .
- Când  $C$  este 1 (activat), D-latch-ul este *deschis* și ieșirea  $Q$  depinde de  $D$ .
- Când  $C$  este 0 (neactivat), D-latch-ul este *închis* și ieșirea  $Q$  este valoarea memorată anterior.








# ..Latch-uri si flip-flops-uri
  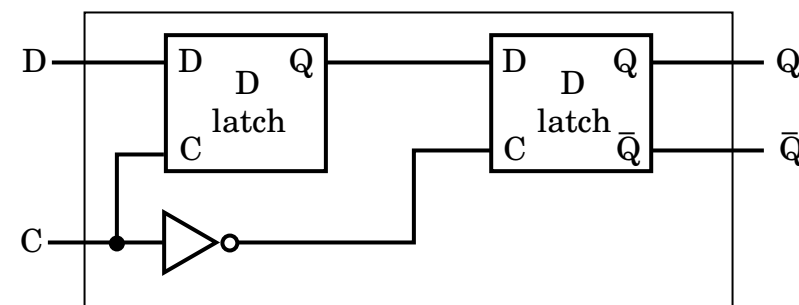
## D-flip-flops:


- Un *D-flip-flops* este format din 2 D-latch-uri, conectate ca în figură.
- La activarea semnalului de ceas  $C$  primul D-latch este deschis permițând trecerea datei.
- La încheierea perioadei de ceas, al doilea D-latch se deschide permițând scrierea intrării  $D$  pe ieșirea finală  $Q$ .
- Astfel modificarea memoriei se face pe frontul schimbării ceasului.



# Fisiere cu registri
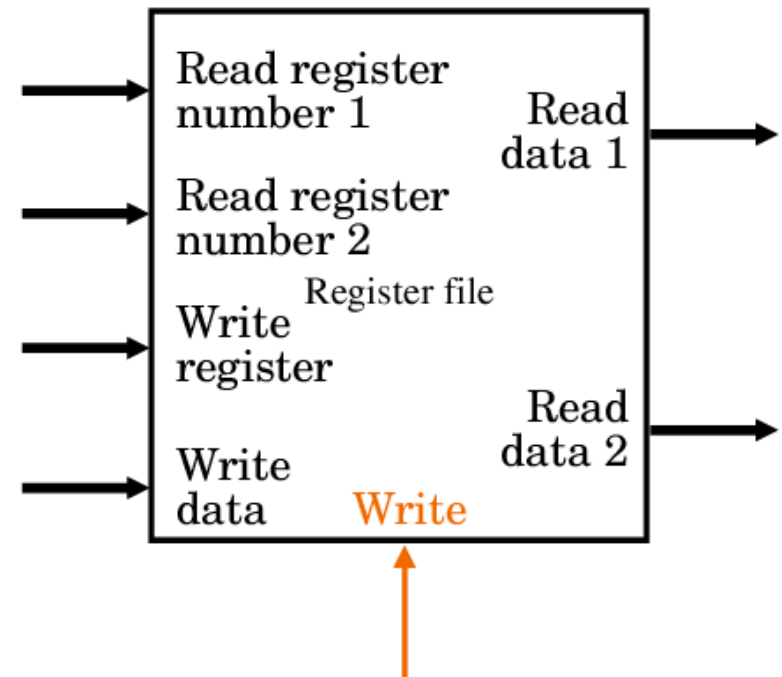
## Fisiere cu registri:

- Un set de regiștri care pot fi citiți/scriși, accesul facându-se prin *numărul* lor.
- Se folosește un *decoder* pentru fiecare port citire/scriere și un *vector de D flip-flops-uri*. [In figură există 2 porți de citire, una de scriere, și controlul de scriere.]
- In figura următoare avem o implementare pentru un fișier de regiștri care are 2 porți de citire și  $n$  regiștri de 32 biți.




# ..Fisiere cu registri

## Fisiere cu registri (cont.)
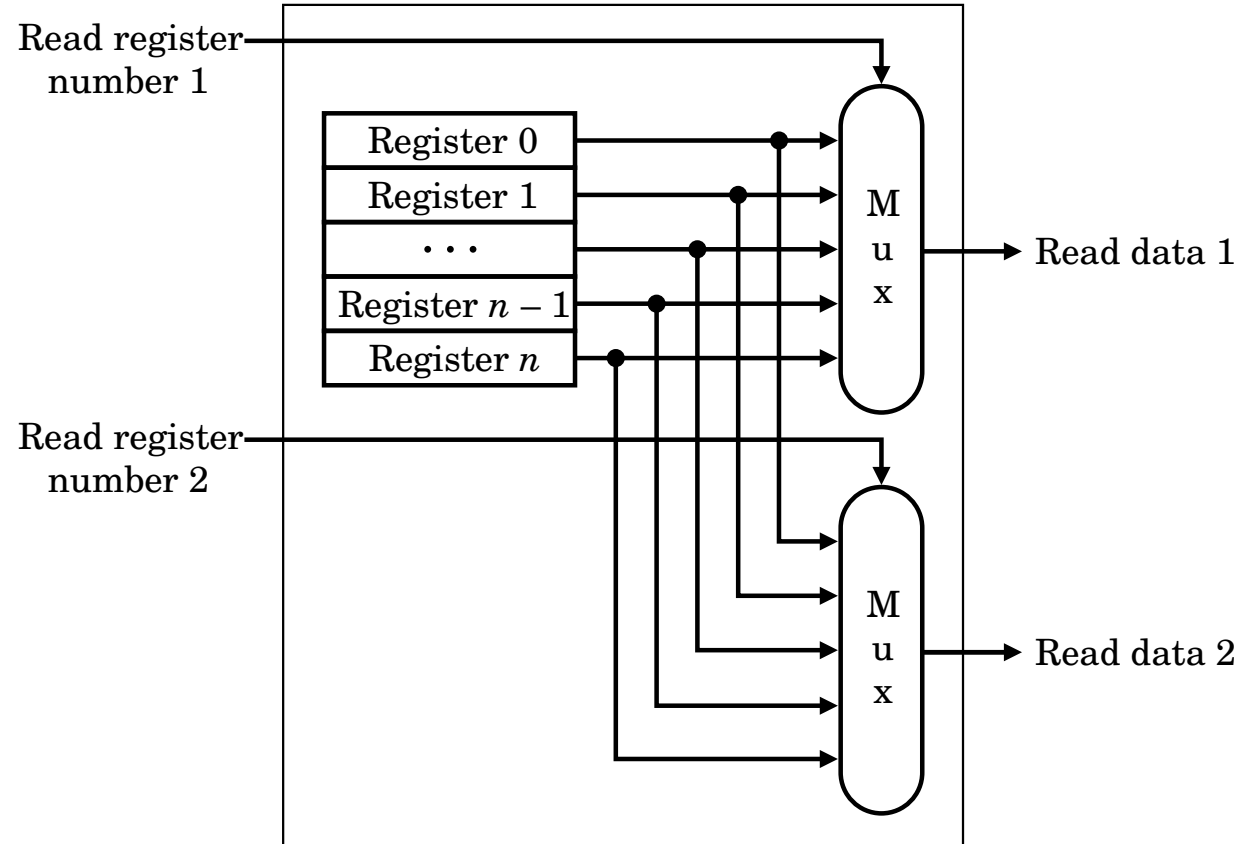
### Citire:

- In figura avem o implementare pentru un fișier de regiștri care are 2 porți de citire și  $n$  regiștri de 32 biți.
- Se folosește un *mul-tiplexor* pentru fiecare port de citire.




# ..Fisiere cu registri

## Fisiere cu registri (cont.)
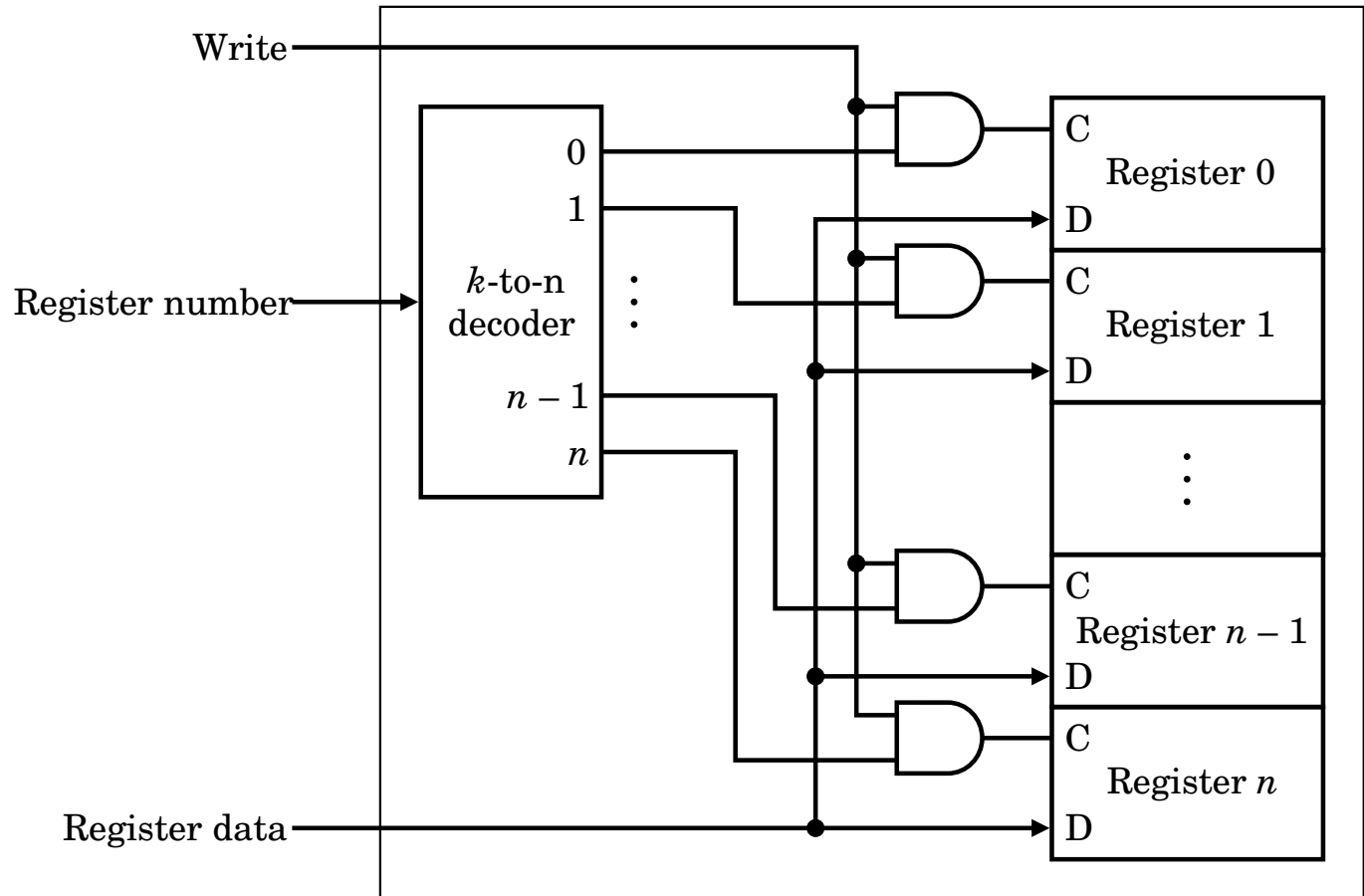
### Scriere:

- In figura avem o implementare pentru un fișier de regiștri care are o poartă de scriere și  $n$  regiștri de 32 biți.
- Se folosește un *de-coder*  $k$ -to- $n$ , unde  $k = \lceil \log_2 n \rceil$  (pentru fiecare port de scriere).





# Memorii

**Memorii:** Memoriile mari se construiesc folosind *SRAM*-uri (Static Random Access Memories) ori *DRAM*-uri (Dynamic Random Access Memories).


## *SRAM:*

- SRAM-urile sunt vectori de memorii, bazate pe latch-uri / flip-flops-uri.
- Uzual, ele au un unic port, pe care poate scrie ori citi date.
- Specificarea se face cu o formulă  $2^m \text{K} \times n$  SRAM, anume sunt  $m$  linii de adresare și date de  $n$  biți.
- Exemple: O memorie  $32\text{K} \times 8$  SRAM are 15 linii de adresare ( $2^{15} = 32\text{K}$ ), datele accesate având 8-biți; total 256K. O memorie egală, dar de tipul  $256\text{K} \times 1$  SRAM, are 18 linii de adresare și date de 1 bit.

# ..Memorii
 
## SRAM (cont.)

- Figura indică intrările și ieșirile la o memorie  $32K \times 8$  SRAM.
- La citire/scriere semnalul Chip select trebuie să fie activat.
- Pentru citire, și semnalul Output enable trebuie activat spre a indica dacă datele selectate se trimit la pini (necesar când memoriile se conectează la un bus).
- Pentru scriere, pe lângă adresă și date, trebuie ca și semnalul de control Write enable să fie activat.



## SRAM (cont.)

- Viteze tipice (1997):
  - Citire: 5-25ns;
  - Scriere: neclar (depinde de set-up time, hold time, lăţime puls `Write enable`).
- Capacitate (1997): până la 4M.
- Mai recent, s-au dezvoltat versiuni *sincrone* care permit accesul la un *grup* de celule aflate la adrese apropiate.
- Exemple: *SSRAM* (Synchronous SRAM), *SDRAM* (Synchronous DRAM).



# Memorii DRAM

---

## *DRAM:*

- DRAM-urile memorează datele folosind *condensatori*. [Reamintim că SRAM-urile folosesc perechi de porți inversate.]
- Se folosește un unic tranzistor pentru fiecare bit (condensator), deci DRAM-urile pot fi mult mai dense. [SRAM-urile folosesc 4-6 tranzistori pe bit.]
- Incărcarea condensatorilor nu rezistă mult; ei trebuie *reîmprospătați*, anume citim conținutul și scriem din nou.
- Nu se reîmprospătează bit-cu-bit (ar ține memoria ocupată), ci linii întregi. Tipic 1-2% din timp este pentru reîmprospătare, restul 98-99% pentru citit/scriș. (De aceea memoria se numește *dinamică*).



# ..Memorii DRAM

## DRAM (cont.)


Cum citește/scrie un DRAM?

Scris:

- Tranzistorul atașat funcționează ca un comutator: Când linia de acces de scriere este activată, comutatorul conectează condensatorul cu linia bitului, încărcând ori descărcând condensatorul după cum bitul este 1 ori 0.

Citit:

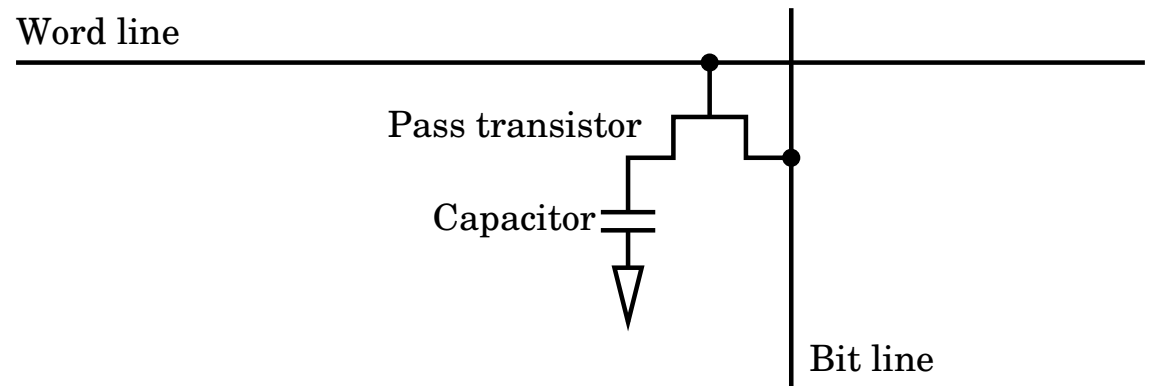- La citire, linia bitului se încarcă la *jumătate* de voltaj (între max și min) spre a detecta variații minime. La activarea liniei de acces la citire se citește condensatorul, mutând ușor voltajul bitului în direcția respectivă.




# ..Memorii DRAM
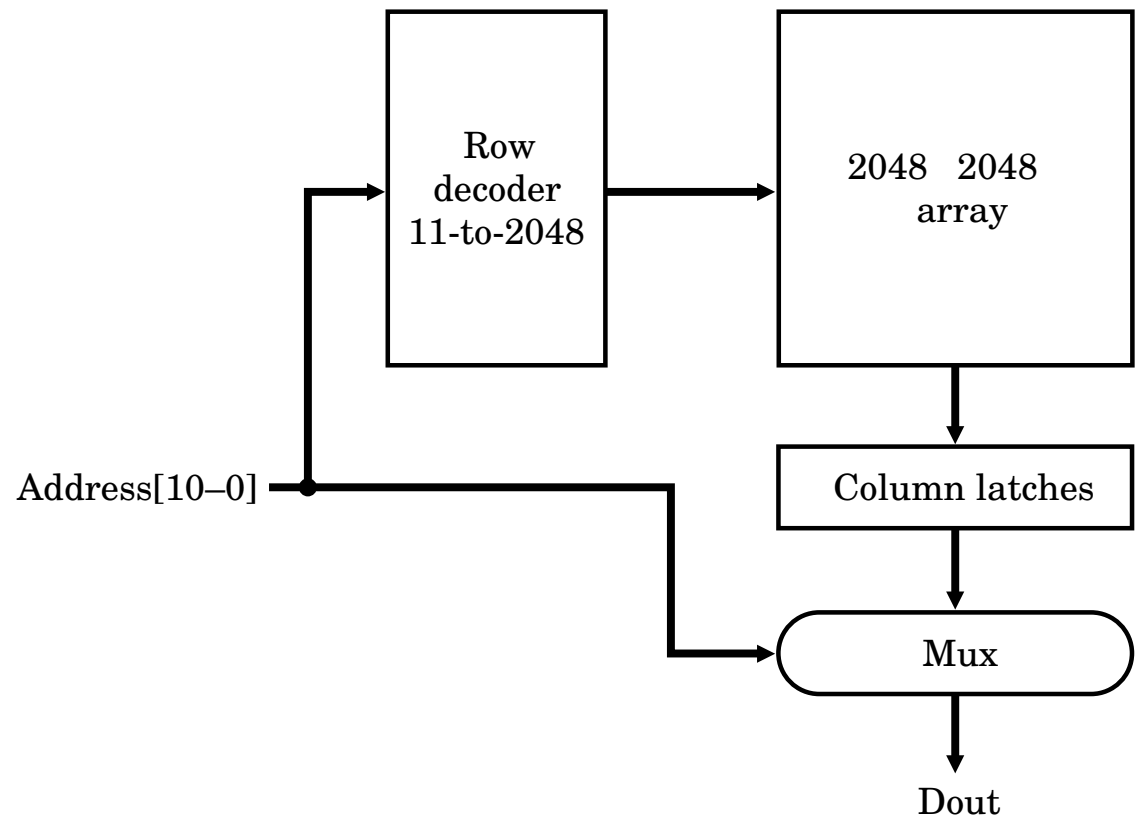
## DRAM (cont.)

Exemplu:  $4M \times 1$  DRAM

- Se folosește o matrice  $2048 \times 2048$ .
- Adresarea se face în două faze: *pe linii*, apoi *pe coloane*.
- După identificarea liniei (cu un decodor), elementele liniei se încarcă într-un vector de latch-uri (column latches).
- Al doilea semnal de adresare identifică coloana și, cu un multiplexor, accesează elementul cerut.





# Proiectarea circuitelor logice

## Cuprins:

- Porti, tabele de adevar, ecuatii logice
- Logica combinationala
- Ceas
- Elemente de memorie
- *Masini de stari finite*
- Concluzii, diverse, etc.

## Circuitele secventiale:

- Combinația de *circuite combinaționale* și *memorie* conduce la *circuitele secvențiale*.
- Dacă secvențele de acțiuni utilizate sunt finite, un model abstract util pentru circuitele secvențiale este dat de *mașinile de stări finite*.
- Dacă secvențele de acțiuni utilizate sunt infinite (ca la sistemele reactive, e.g., sistemele de operare care funcționează non-stop), atunci se pot folosi *stream-uri* (șuvoaie) și *rețele de fluxul datelor sincrone*.
- Aceste modelele abstracte (ca și logica, anterior), permit dezvoltarea unei teorii tractabile.

## Masini de stari finite:

- O *mașină de stări finită* este un tuplu  $(S, V, \delta_s, \delta_o, s_0)$ , unde
  - $S$  are o mulțime finită de *stări*;
  - $V$  este o mulțime finită de *acțiuni* ( $V$  este vocabularul);
  - $\delta_s : S \times V \rightarrow S$  este funcția care dă *starea următoare*;
  - $\delta_o$  definește *funcția de ieșire*;
  - $s_0$  este *starea inițială*;
- În *mașinile Moore*  $\delta_o : S \times V \rightarrow O$ , iar în *mașinile Mealy*  $\delta_o : S \rightarrow O$ , unde  $O$  este alfabetul de ieșire.
- Dată o secvență de acțiuni  $a_1 \dots a_k$ , mașina trece printr-o secvență de stări  $s_1, \dots, s_k$ , unde  $s_i = \delta_s(s_{i-1}, a_i)$ ; pe scurt,

$$s_0 \xrightarrow{a_1} s_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} s_n$$


# ..Masini de stari finite

## Masini de stari finite (cont.)

- Aplicând funcția de ieșire  $\delta_o$  obținem o secvență de ieșiri core-spunzătoare intrărilor.

*Teoremă: Mașinile Moore și mașinile Mealy sunt echivalente.*

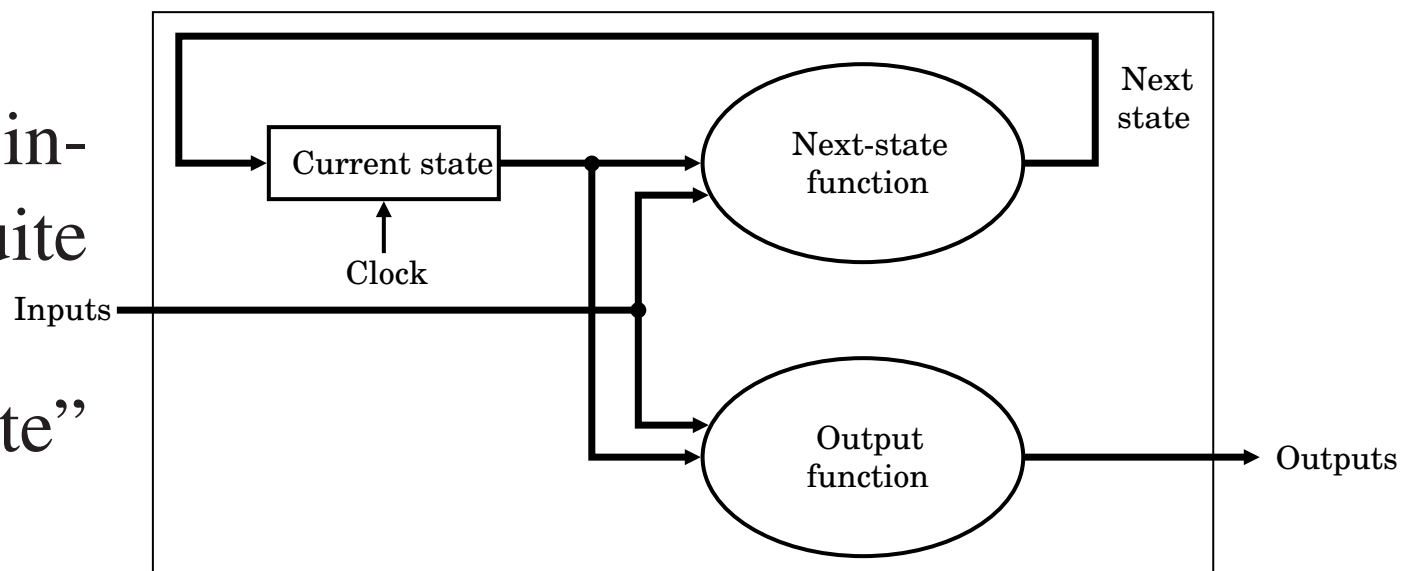- Avantaje relative: Mașinile Moore pot fi mai rapide, iar cele Mealy, mai mici (cu mai puține stări).
- Implementare:  
Are memorie internă și 2 circuite combinaționale pentru “next-state” și “output”.





## ..Masini de stari finite

**Exemplu:** Culorile semaforului într-o intersecție:

- Restricții: folosim verde și roșu; o culoare durează min 30s.
- Intrări: NScar - vine mașină în direcția NS;  
EWcar - vine mașină în direcția EW;
- ieșiri: NSlite - este 1 dnd culoarea NS este verde;  
EWlite - este 1 dnd culoarea EW este verde;
- Stări: NSgreen - culoarea verde este în direcția NS;  
EWgreen - culoarea verde este în direcția NS;
- Funcția de ieșire este


Stare	<i>Out1</i> : NSlite	<i>Out2</i> : EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

# ..Masini de stari finite

- Funcția de tranziție (next-state) este

Current state	<i>in1</i> : NScar	<i>in2</i> : EWcar	Next state
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

 - Mașina (simplificată!) este descrisă de diagrama din figură.







# Proiectarea circuitelor logice

## Cuprins:

- Porti, tabele de adevar, ecuatii logice
- Logica combinationala
- Ceas
- Elemente de memorie
- Masini de stari finite
- *Concluzii, diverse, etc.*



# Concluzii, diverse, etc.

A se insera...